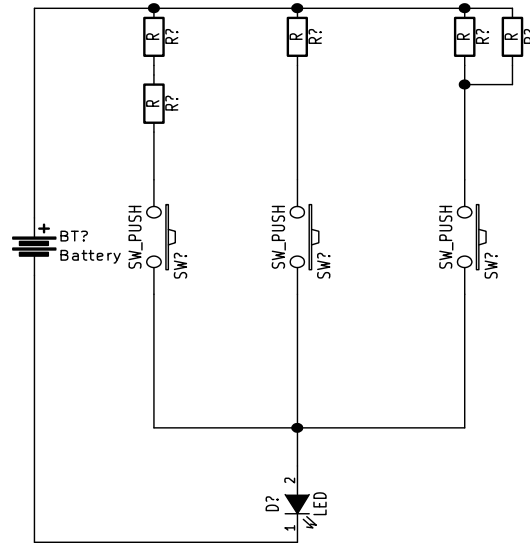



Praxismodul 001




Praxismodul 001

Praxismodul 001

LED Vorwiderstand --- Reihen- und Parallelschaltung von Widerständen

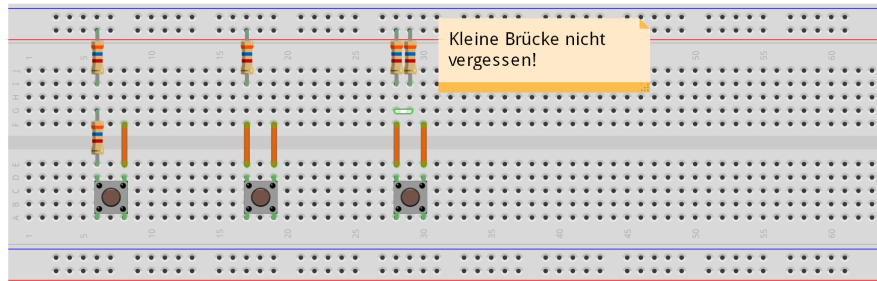

Schritt 1

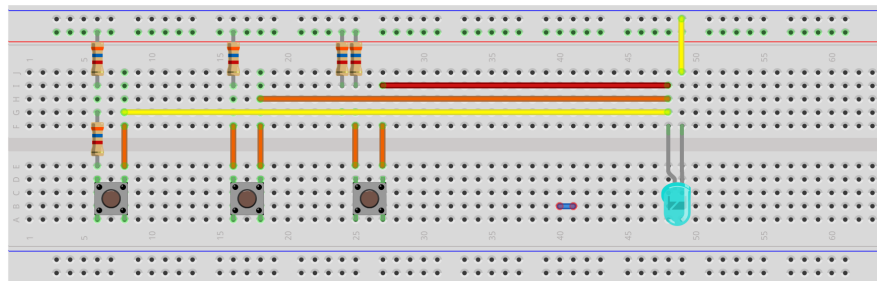

Schritt 2



Alternativer Aufbau